

ENTERED VARIABLE MAP REDUCTION (MEV)

N : Input variable

n : order of MAP

$(n < N)$

$N-n$: free variable - entered variable

2 $N-n$: Map Key, Truth Key

$$(\text{Compressed Map}) - (\text{MAP Key}) = \left(\begin{array}{l} \text{code Number of} \\ \text{the 1st. Minimum or} \\ \text{Maximum possible for that} \\ \text{compressed Map cell} \end{array} \right)$$

$$f(A, B, C) = \sum m(2, 5, 6, 7)$$

Dec	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$N=3 \rightarrow N-n=3-2=1$$

$$n=2 \rightarrow 2^{N-n}=2^1=2$$

LSB
Zu jedem Ergebnis der 1ten
sechste dezimal durch 2er

free variable: C

Dec	A	B	f
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

$$0 \cdot 2 = 0 \rightarrow 0, 1$$

$$1 \cdot 2 = 2 \rightarrow 2, 3$$

$$2 \cdot 2 = 4 \rightarrow 4, 5$$

$$3 \cdot 2 = 6 \rightarrow 6, 7$$

X	BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1

C	0	1
B	0	1
0	0	0
1	0	1

$$C + \bar{C} = 1$$

$$C \cdot \bar{C} = 0$$

A	B	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

A	B	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

$$f = B\bar{C} + AC$$

A	B	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

$$f = (A + \bar{C}) \cdot (B + C)$$

$f(A, B, C, D) = \prod M(0, 1, 6, 8, 9, 14, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	1

2. erweitertes Karnaugh Diagramm

$N = 4$
 $n = 2$
 $N - n = 2$ (free variable)
 (C, D)
 $2^{N-n} = 2^2 = 4$

A \ B	0	1
0	$\bar{C}\bar{D} + C\bar{D}$	$C\bar{D} + C\bar{D}$
1	$C\bar{D}$	$\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D$

$0 \cdot 2^2 = 0 \Rightarrow 0, 1, 2, 3$
 $4 \cdot 2^2 = 4 \Rightarrow 4, 5, 6, 7$
 $2 \cdot 2^2 = 8 \Rightarrow 8, 9, 10, 11$
 $\Rightarrow 12, 13, 14, 15$

C \ D	0	1
0	0	0
1	1	1

C \ D	0	1
0	0	0
1	1	0

C \ D	0	1
0	1	1
1	0	1

C \ D	0	1
0	1	1
1	0	0

$\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
 $\bar{A}CD$
 $B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D)$
 \downarrow
 $= B(\bar{C} + C)$
 $= B\bar{C}$

$f = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD + B\bar{C}$

ist eine irreduzible

A \ B	0	1
0	$(C+D)(C+\bar{D})$	$(C+\bar{D})$
1	$(C+\bar{D})(C+\bar{D})$	$(\bar{C}+\bar{D})$

$(B + \bar{C} + D)$

$(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})$

$B + (C+D) \cdot (C+\bar{D})$
 $C \cdot C + C\bar{D} + C\bar{D} + D\bar{D}$
 $C \cdot (1 + \bar{D} + D) = C$
 $f = [B + (C+D) \cdot (C+\bar{D})] \cdot [\bar{A} + \bar{C} + \bar{D}]$
 $f = (B+C) \cdot (\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})$

$B + (C+D) \cdot (C+\bar{D})$

Soru 3. Öğretmen 3 sorudan 40, 40, 20 puanlık

bir sınav kapıdığını ten üzerinde değerlerdir.

1. ve 2. Öğretmen 40 puanlık soruları 3. Öğretmen ise 20 puanlık soruyu aşağıdaki zartlar göre değerlendirecektir.

1. Öğretmen: 0, 15, 25, 40 verisi

2. Öğretmen: 0, 20, 30, 40

3. Öğretmen: 0, 20 (ya 0, ya da 20 verisi)

Öğrencinin başarı durumunu gösteren durumu yansıtan

NAND kapılarını kullanarak gerçekleştir.



I. Tercih

A_1, A_0	f
0 0	0
0 1	15
1 0	25
1 1	40

II. Tercih

B_1, B_0	f
0 0	0
0 1	20
1 0	30
1 1	40

C	f
0	0
1	20

f	A_1, A_0, B_1, B_0, C	f
0	0 0 0 0 0	0
1	0 0 0 0 1	0
2	0 0 0 1 0	0
3	0 0 0 1 1	0
4	0 0 1 0 0	0
5	0 0 1 0 1	1
6	0 0 1 1 0	1
7	0 0 1 1 1	1
8	0 1 0 0 0	0
9	0 1 0 0 1	0
10	0 1 0 1 0	0
11	0 1 0 1 1	1
12	0 1 1 0 0	0
13	0 1 1 0 1	1
14	0 1 1 1 0	1
15	0 1 1 1 1	1

f	A_1, A_0, B_1, B_0, C	f
0	0 0 0 0 0	0
1	0 0 0 0 1	0
2	0 0 0 1 0	0
3	0 0 0 1 1	1
4	0 1 0 0 0	0
5	0 1 0 0 1	1
6	0 1 0 1 0	1
7	0 1 0 1 1	1
8	0 1 1 0 0	0
9	0 1 1 0 1	1
10	0 1 1 1 0	1
11	0 1 1 1 1	1
12	1 0 0 0 0	0
13	1 0 0 0 1	1
14	1 0 0 1 0	1
15	1 0 0 1 1	1

$$N=5$$

$$n=4$$

$$N-n=1(C)$$

$$2^{N-n} = 2^1 = 2$$


MOSU

$$N=4$$

$$n=3$$

$$N - n = 4 - 3 = 1 \text{ (different variable)}$$

$$2^{N-n} = 2^1 = 2$$

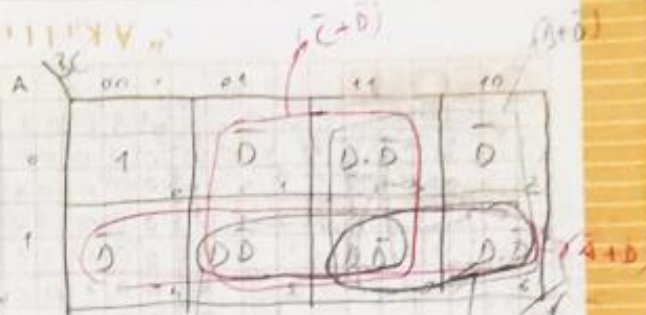


$$f_{POS} = (\bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{B} + D) \cdot (\bar{A} + D) \cdot (\bar{A} + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (\bar{C} + D)$$

$$(D \cdot \bar{D} + \bar{A} + \bar{C})$$

$$(D \cdot \bar{D} + \bar{A} + B)$$

$$f_{POS} = (\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{B} + D) + (\bar{A} + D) + (\bar{A} + B) + (\bar{A} + C) + (\bar{C} + D)$$
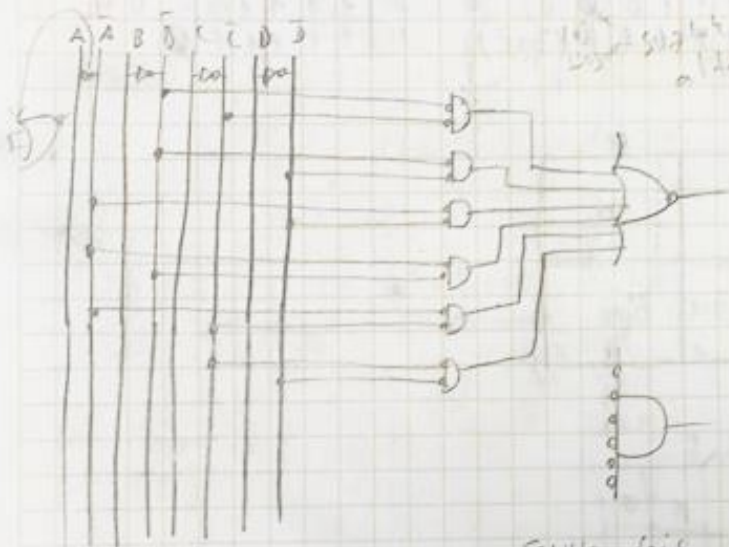
$$f_{POS} = \overline{X + Y + Z + W + M + N} \text{ } \} \text{ NOR}$$



Señale bir fotokopi makinesi girişleri

A, B, C, D fotokopi makinesinde

kapıdan yolu üzerine girerek çıkıyor

A, B, C, D girişi 7'er santim aralıkla

Normalde kapı, kapı aralıkla

üzerinden geçen asilıyor sonra

tekrar kapıyor ki veya daha

fotokopi makinesi asil olur kapı

9 silme vererek bir devreyi

yanıtca NOR kapılarını kullan

gerçekleştirir 2 menüden her birini kullan

OSOW

solution



	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0
12	0	1	1	0	0	0
13	0	1	1	0	1	0
14	0	1	1	1	0	0
15	0	1	1	1	1	0

	A	B	C	D	E	F
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	0
19	1	0	0	1	1	0
20	1	0	1	0	0	0
21	1	0	1	0	1	0
22	1	0	1	1	0	0
23	1	0	1	1	1	0
24	1	1	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	0
26	1	1	0	1	0	0
27	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0
30	1	1	1	1	0	0
31	1	1	1	1	1	0

$N=5$
 $n=3$
 $N-n=2$
 $2^2=4 \rightarrow \text{map key}$

A \ BC	00	01	11	00
0	$\bar{D}\bar{E}$	$\bar{D}+E$	$\bar{D}+E$	\emptyset
1	1	\emptyset	$(D+E)(\bar{D}+E)$	$D+E$

D \ E	0	1
0	1	1
1	0	0

D \ E	0	1
0	0	0
1	0	0

D \ E	0	1
0	0	0
1	0	0

A \ BC	00	01	11	10
0	\bar{D}	$\bar{D} \cdot D$	$\bar{D} \cdot D$	$\bar{D} \cdot D$
1	1	\emptyset	0	0

$$f_{\text{map}} = (A + \bar{D}) \cdot (\bar{B}) \cdot (\bar{C}) = \underbrace{A + \bar{D}}_{\text{map}} + B + C \Bigg\} \text{NOR}$$