
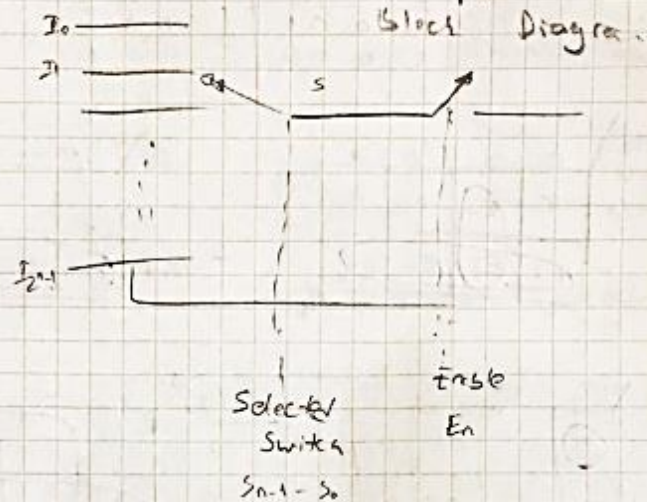
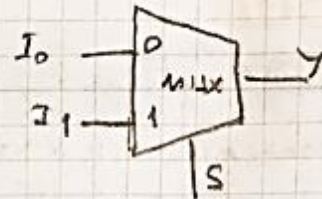


# OSOW

## MULTIPLEXER (MUX)

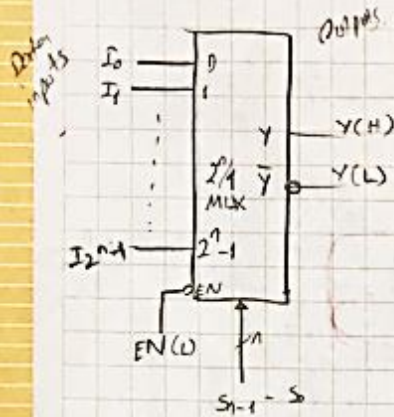

## Multiplexer Design

$$Y_{MUX} = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k I_k$$


$$Y_{MUX} = (\bar{s}_{n-1} \dots \bar{s}_0) I_0 + (\bar{s}_{n-1} \dots \bar{s}_1 s_0) I_1 + \dots + (s_{n-1} \dots s_1 s_0) I_{2^n-1}$$

EN	$s_{n-1}$	$\dots$	$s_0$	Y
0	x		x	0
1	0	0	0	$I_0$
1	0	0	1	$I_1$
1	0	1	0	$I_2$
1	0	1	1	$I_3$
1	1	0	0	$I_4$
1	1	0	1	$I_5$
1	1	1	0	$I_6$
1	1	1	1	$I_7$

## 4/1 MUX

EN	$s_1$	$s_0$	Y
0	x	x	0
1	0	0	$I_0$
1	0	1	$I_1$
1	1	0	$I_2$
1	1	1	$I_3$

$s_1 \backslash s_0$	0	1
0	$I_0 EN$	$I_1 EN$
1	$I_2 EN$	$I_3 EN$

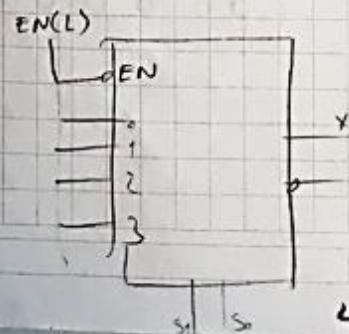

$$Y_{SOP} = m_0 I_0 EN + m_1 I_1 EN + m_2 I_2 EN + m_3 I_3 EN$$

$$= \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 EN + \bar{S}_1 S_0 I_1 EN + S_1 \bar{S}_0 I_2 EN + S_1 S_0 I_3 EN$$


$$Y_{SOP} = \overline{Y_{SOP}} = \overline{m_0 I_0 EN \cdot m_1 I_1 EN \cdot m_2 I_2 EN \cdot m_3 I_3 EN} \quad \text{NAND}$$

The Expansion Format for MUX

2-4  
2-4 MUX

4-1 MUX building block

16-1 MUX

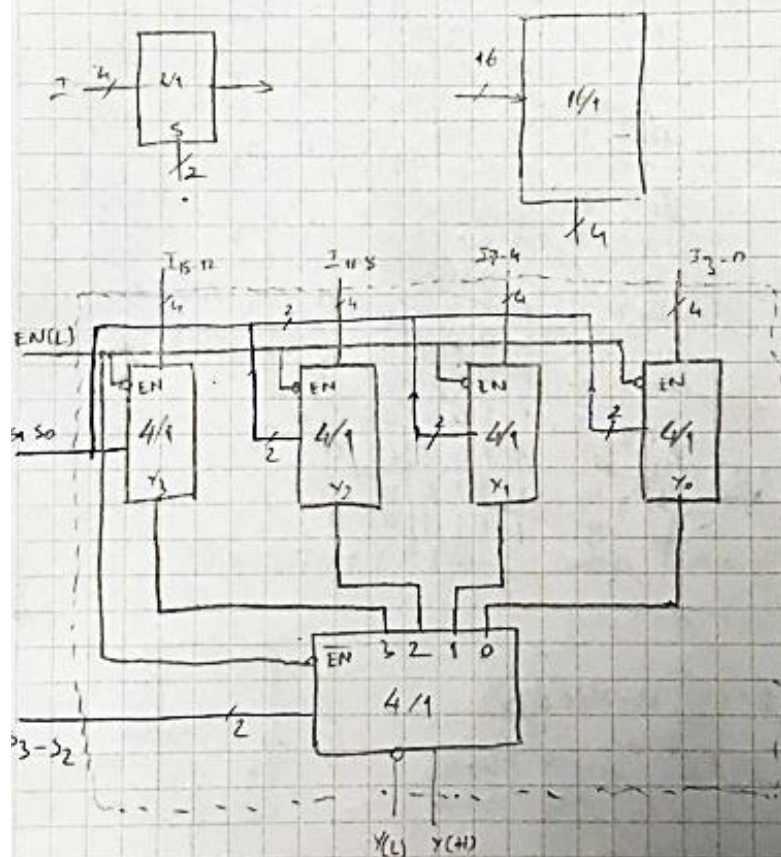

Logic Design by using MUX

- MUX
- Logic Function
- N (variables)
- a)  $n = N$
- b)  $n < N$



Ques  $F = \sum m(0, 1, 3, 5, 8, 13, 14)$

ba funktionen

a)  $n=4$  da  $N=4 \rightarrow n=N$

a) 16/1 MUX kuller


b)  $n=3$  da  $N=4$

b) 8/1 MUX "

c)  $n=2$   $N=4$  }  $n < N$

c) 4/1 MUX kuller

30 cells (5+1+1+1)

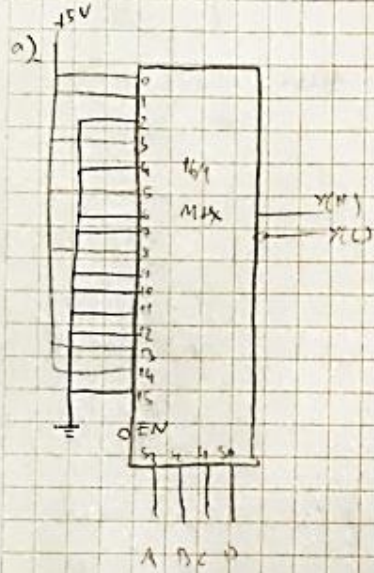


		$s_2$	$s_1$	$s_0$			
		$s_2$	$s_1$	$s_0$			
		A	B	C	F		
$I_0$	0	0	0	0	1	1	$I_0$
$I_1$	1	0	0	0	1	1	
$I_2$	2	0	0	1	0	0	
$I_3$	3	0	0	1	1	1	$I_1$
$I_4$	4	0	1	0	0	0	
$I_5$	5	0	1	0	1	1	$I_2$
$I_6$	6	0	1	1	0	0	
$I_7$	7	0	1	1	1	0	$I_3$
$I_8$	8	1	0	0	0	1	
$I_9$	9	1	0	0	1	0	$I_4$
$I_{10}$	10	1	0	1	0	0	
$I_{11}$	11	1	0	1	1	0	$I_5$
$I_{12}$	12	1	1	0	0	0	
$I_{13}$	13	1	1	0	1	1	$I_6$
$I_{14}$	14	1	1	1	0	1	
$I_{15}$	15	1	1	1	1	0	$I_7$

b)  $n=3$  ,  $N=4$

$N-n=4-3=1$  free variable: D

Figure of the circuit (table)

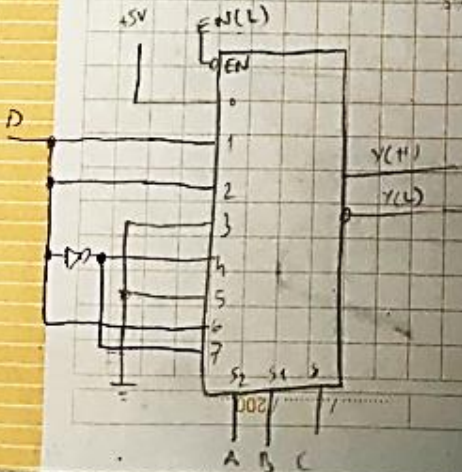



# OSOW

c)  $n=2, N=4$

$s_1 s_0$  ABCD


$N=n-1-2=2$

$2^2=4$



ABCD free variable  
 $s_1 s_0$  C, D




	AB	C	D	F	
0	0	0	0	0	$\bar{C} + D \quad I_0$
	1	0	0	1	
	2	0	1	0	
	3	0	1	1	
1	4	0	1	0	$\bar{C} \quad I_1$
	5	0	1	1	
	6	1	0	0	
	7	1	0	1	
2	8	1	1	0	$C + \bar{D} \quad I_2$
	9	1	1	1	
	10	1	0	0	
	11	1	0	1	
3	12	1	1	0	$C + D \quad I_3$
	13	1	1	1	
	14	1	1	0	
	15	1	1	1	

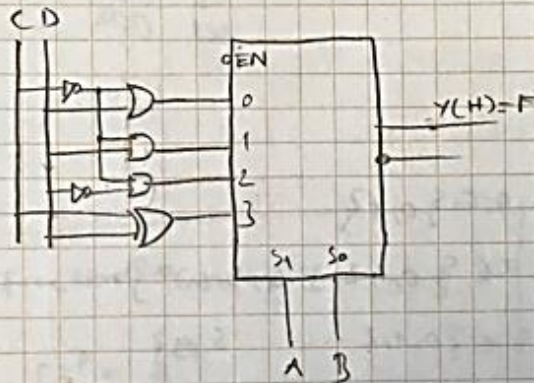

DEMULTIPLEXER

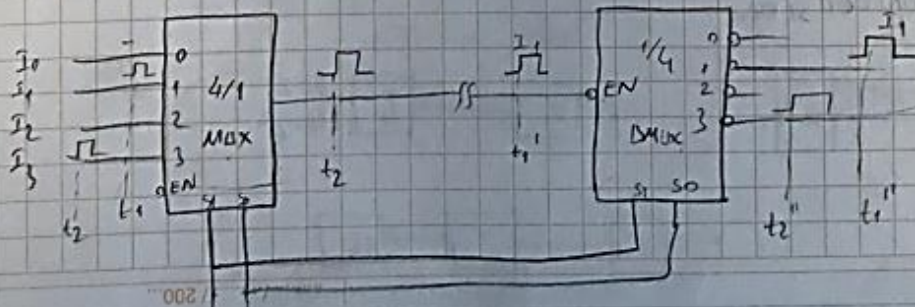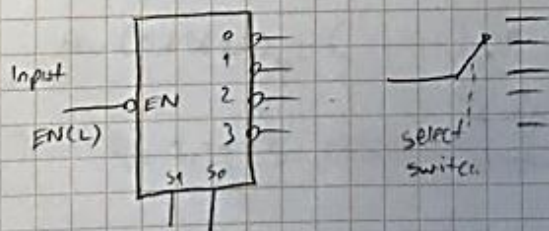

# NUMBERS SYSTEMS

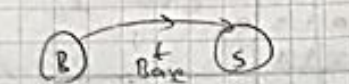

$b \in B$   
 $a_i \in S$   
 $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, t-1\}$

\* Fixed point Number system  
 floating " " "

$$1) b = (a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 + a_{-1} t^{-1} + \dots + a_{-r} t^{-r})$$

$$2) b = \sum_{i=-r}^n a_i t^i$$


$$3) b = s a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 a_{-1} \dots a_{-r}$$

$t=2$  Binary Number System  $a_i \in \{0, 1\}$




$t=8$  Octal " "  $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$t=10$  Decimal  $a_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8, 9\}$

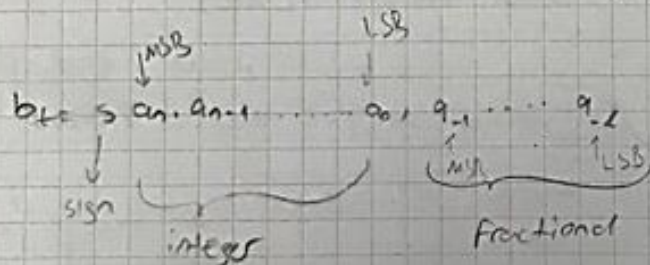$t=16$  Hexade  $a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$



## BASE CONVERSION

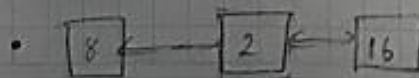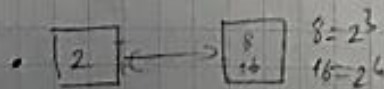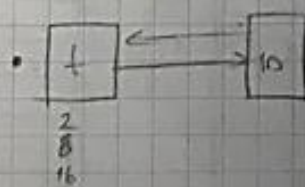



$$at \rightarrow 10$$

$$b = (11010, 10110)_2 \rightarrow$$


$$1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$

$$b = (26.6875)_{10}$$

~~10~~

$$10 \rightarrow t(2, 8, 16)$$

$$b = N, M$$

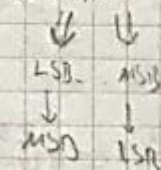

$$(35)_{10} = (\dots)_2$$

+	35	a <sub>i</sub>	A	B
17	6	1	0	1
8	8	0	0	0
4	4	0	0	0
2	2	0	0	0
1	1	0	0	0
5	5	1	0	0
2	2	1	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	0	0

Fractional conversion

$$r - p = t^{-q}$$

$$q = p \frac{\ln r}{\ln t} \Rightarrow q = p \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3.32p$$

$$M = (0.65625)_{10} = (\dots)_2$$

$$q = 3.32 \cdot 5 = 16.6 \approx 17$$

after 17 bits

17 bits

$$(35)_{10} = (101100001)_2$$

$$A = 3H + Q$$

a <sub>i</sub>	P	t
MSB	0.65625	2
1	0.31250	
0	0.62500	
1	0.25000	
0	0.50000	
1	0.00000	
LSB		

$$(0.10101)_2$$

# OSOW

•  $\boxed{2} \longleftrightarrow \boxed{\begin{smallmatrix} 8 \\ 16 \end{smallmatrix}}$   $2^3=8$   
 $2^4=16$

$\varphi(100/111010) = (472)_8$   
 $\begin{matrix} & 4 & 3 & 2 \end{matrix}$   $(\quad)_{16}$

$(160111010) = (13A)_{16}$   
 $\begin{matrix} & 1 & 3 & 1 \end{matrix}$

$(BA92)_{16} = (\overset{3}{1011} \overset{4}{1010} \overset{5}{1001} \overset{2}{0010})_2$