

**JK FF**

$X=J, Y=K$   
 $V=Q, W=\bar{Q}$

$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$   
 $JK Q_n \bar{Q}_n = 0$

J	K	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$\Rightarrow$

J	K	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}_n$

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	JK
0	0
0	1
1	0
1	1

18

**D FF**

$X=Y=1$   
 $W=\bar{V}=D$   
 $Q_{n+1} = D + DQ_n = D$   
 $Q_{n+1} = D$

D	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

D	$Q_{n+1}$
0	0
1	1

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	D
0	0
0	1
1	0
1	1

**T FF**


$J=K=T$   
 $Q_{n+1} = T\bar{Q}_n + \bar{T}Q_n$   
 $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$   
 No constraint

T	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

T	$Q_{n+1}$
0	$Q_n$
1	$\bar{Q}_n$

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	T
0	0
0	1
1	0
1	1

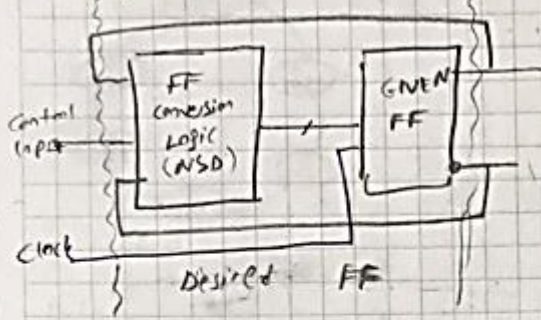
# FLIP-FLOP CONVERSION FROM ONE TYPE TO ANOTHER TYPE



RS flip-flop to D flip-flop's clock eddlin

- a)  $RS \rightarrow D$
- b)  $D \rightarrow T$


D	$\bar{D}$	$Q_{n+1}$
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

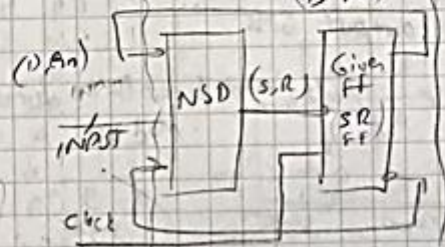

$\rightarrow K-Map \rightarrow$



$$S = D$$

$$R = \bar{D}$$

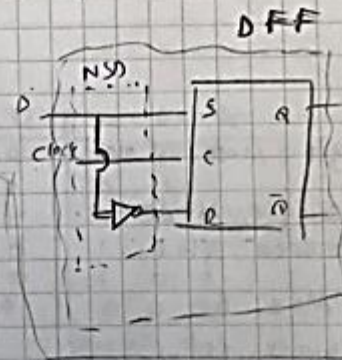

b) -


T	$\bar{T}$	$Q_{n+1}$
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

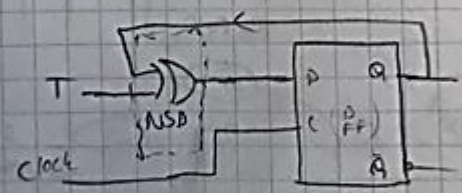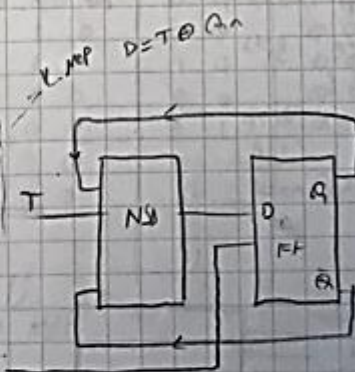



# OSOW COUNTERS

bejeneri olmasi  
maliyetidir.

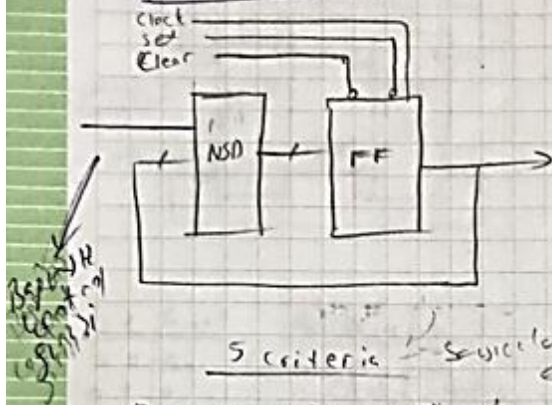

1) Single Mode, Multimode

2) Number of output bits

3) Modulo Number Mod 2 → kereci, durun sayisi  
Mod 10

4) Code sequence

5) Synchronous-Asynchronous

0-9 sayıları  
0-9 sayıları


## single mode counter design

- Single Mode
- Three Bits
- Mod 6
- Binary code counter
- Synchronous


- Single Mode
- Three Bits
- Mod 6
- Unit Disturbance code
- Synchronous

genelde sayimada  
kullanilan flip-flop  
Asenkron girisli flip-flop  
lerdir.

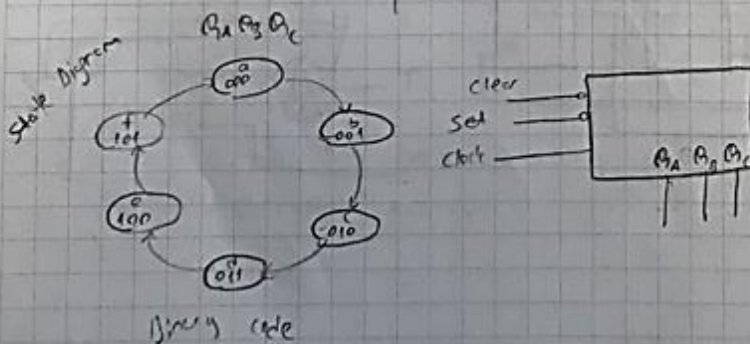yanli  
preset ve  
clear  
isletimne  
sahiptir.



OSOW

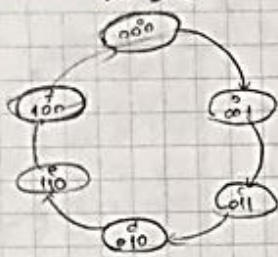


Unit Distare Code.

	$A_n$			$A_{n+1}$		
$A_n$	$B_n$	$C_n$		$A_{n+1}$	$B_{n+1}$	$C_{n+1}$
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	1	0	1	0
3	0	1	0	1	1	0
4	1	1	0	1	0	0
5	1	0	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	1
7	1	1	1	0	0	0

next FF for secret?

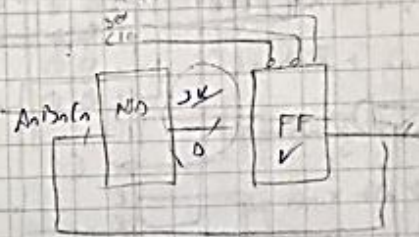Δ  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



	$A_n$	$B_n$	$C_n$	$A_{n+1}$	$B_{n+1}$	$C_{n+1}$	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	$J_C$	$K_C$	$D_A$	$D_B$	$D_C$
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
4	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$\downarrow$   
K-MAP

$D_A = B_n C_n$	$J_A = B_n \bar{C}_n$	$K_A = \bar{B}_n$
$D_B = \bar{A}_n B_n + C_n$	$J_B = C_n$	$K_B = A_n$
$D_C = \bar{A}_n \bar{B}_n$	$J_C = \bar{A}_n \bar{B}_n$	$K_C = B_n$



